

# Abschlussprüfung Winter 2005/06

IT-System-Elektroniker IT-System-Elektronikerin 1190

Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

6 Handlungsschritte 90 Minuten Prüfungszeit 100 Punkte

#### Zugelassene Hilfsmittel:

- Netzunabhängiger, geräuscharmer Taschenrechner
- Ein IT-Handbuch/Tabellenbuch/Formelsammlung

# Bearbeitungshinweise

 Der vorliegende Aufgabensatz besteht aus insgesamt 6 Handlungsschritten zu je 20 Punkten.

<u>In der Prüfung zu bearbeiten sind 5 Handlungsschritte</u>, die vom Prüfungsteilnehmer frei gewählt werden können.

Der nicht bearbeitete Handlungsschritt ist durch Streichung des Aufgabentextes im Aufgabensatz und unten mit dem Vermerk "Nicht bearbeiteter Handlungsschritt: Nr. ... " an Stelle einer Lösungsniederschrift deutlich zu kennzeichnen. Erfolgt eine solche Kennzeichnung nicht oder nicht eindeutig, gilt der 6. Handlungsschritt als nicht bearbeitet.

- Füllen Sie zuerst die Kopfzeile aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
- Lesen Sie bitte den Text der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
- 4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die Vorgaben der Aufgabenstellung zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
- Tragen Sie die frei zu formulierenden Antworten dieser offenen Aufgabenstellungen in die dafür It. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
- Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine stichwortartige Beantwortung zulässig.
- Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder unleserliches Ergebnis wird als falsch gewertet.
- Ein netzunabhängiger geräuscharmer Taschenrechner ist als Hilfsmittel zugelassen.
- Wenn Sie ein gerundetes Ergebnis eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
- Für Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Nicht bearbeiteter Handlungsschritt ist Nr.

#### Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen. Für den abgewählten Handlungsschritt ist anstatt der Punktzahl die Buchstabenkombination "AA" in die Kästchen einzutragen.



rüfungsort, Datum	

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 37 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwider-


Korrekturrand

# Die Handlungsschritte 1 bis 6 beziehen sich auf folgende Ausgangssituation

Sie sind Mitarbeiter/-in der IT-Systemprofi GmbH.

Dieses IT- Dienstleistungsunternehmen hat sich auf Planung, Aufbau und inbetriebnahme von IT-Systemen spezialisiert. Ein Kunde der IT-Systemprofi GmbH ist das mittelständische Unternehmen Xbert GmbH.

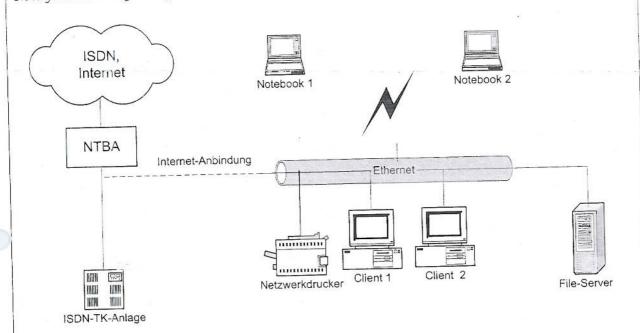
Die folgende Skizze zeigt die logische Struktur des künftigen Firmen-LANs.



#### Sie sollen

- ein DV-Netzwerk aufbauen (Handlungsschritt 1)
- in das Netzwerk zwei Notebooks über WLAN einbinden (Handlungsschritt 2)
- einen Datenserver in das Netzwerk integrieren (Handlungsschritt 3)
- die Schutzmaßnahmen der Elektroinstallation ändern (Handlungsschritt 4)
- den Serverschrank mit einer Temperaturüberwachung absichern (Handlungsschritte 5 und 6)

## 1. Handlungsschritt (20 Punkte)

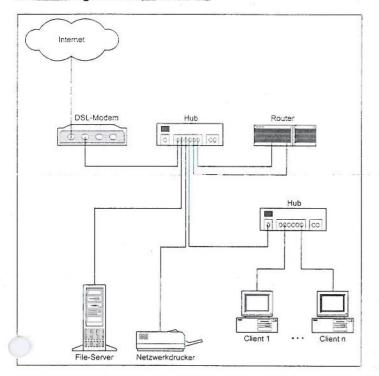

a) Beurteilen Sie das unüblich konfigurierte Netzwerk hinsichtlich der Kriterien


- Funktionalität,
- Sicherheit,
- Datenübertragungsrate.

(6 Punkte)

zu Funktionalität	
	27 M 7 M 7 M 7 M 7 M 7 M 7 M 7 M 7 M 7 M
	300
<b></b>	
u Sicherheit	
u Datenübertragungsrate	
a batteriaber ragangsrate	
The state of the s	
The state of the s	

b) Ergänzen Sie den Netzwerkplan zu einer sinnvollen Lösung.
 Zusätzlich erforderliche Baugruppen können ergänzt werden.

(8 Punkte)

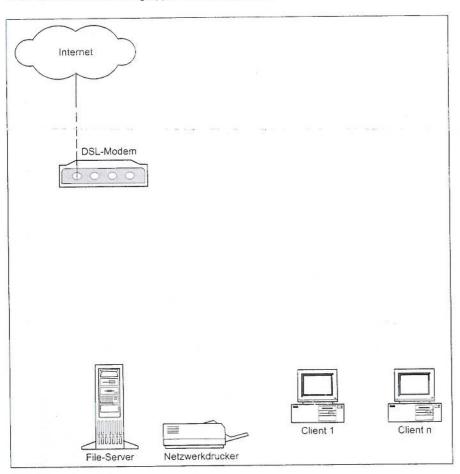

c) Der Internetzugang kann über einen Router oder einen Proxyserver realisiert werden. Vergleichen Sie beide Möglichkeiten, indem Sie die Tabelle ergänzen.

(6 Punkte)

Schlüsselfragen	Router	Proxy-Server
Auf welcher Schicht des OSI-Modells erfolgt der Internetzugriff?		
Welche Einstellungen sind clientseitig not- wendig?		
,		
Wo müssen diese Einstellungen vorge- nommen werden?		

Handlungsschritt (20 Punkte)  e Notebooks der beiden Außendienstmitarbeiter sollen über ein WLAN in das LAN der Xbert GmbH e	ingebunden werden.	Korre
WLANs können in zwei verschiedenen Modi (Architekturen) betrieben werden:  — Ad-hoc-Modus		
- Infrastruktur-Modus		
Erklären Sie kurz beide Verfahren und legen Sie den Modus für die Anbindung an das Firmennetz fe	st. (4 Punkte)	
	8	
	200	
Verdeutlichen Sie die Anbindung des WLANs durch einen vereinfachten Netzplan (4 Punkte)		
Notebook2		
Client1 Client2		
	92000-20 CC + 20 CC +	
Nennen Sie drei Arbeitsschritte zum Aufbau des WLANs.	(3 Punkte)	
	g 2. Handlungsschritt →	

## 3. Handlungsschritt (20 Punkte)

Für das LAN der Xbert GmbH wurde ein Fileserver ausgewählt, der unter anderem folgende Komponenten besitzt:

- Zwei Festplatten (S-ATA)
- S-ATA-RAID-Controller

Ihr Kunde wünscht eine regelmäßige Datensicherung mit möglichst geringem Aufwand.

Zur Lösung schlagen Sie dem Kunden zwei Verfahren vor:

- Plattenspiegelung
- Einsatz eines Streamers

Schlüsselfragen

 Welchen Vorteil hat das für den Kunden?

a) Beantworten Sie zur Vorbereitung auf das Kundengespräch die Schlüsselfragen mit jeweils einem Aspekt.

Plattenspiegelung

(12 Punkte)

Streamer

ob) Begründen Sie kurz,				1816 - 2480		1150-1907
	warum andere RAID Leve	l nicht möglich sin	d. (ohne Beach	tung der RAID Le	evel 2-4).	(2 Punkte)
			*			
			- Indiana	sind drid Warner	or cinemads.	(O I direct
	em RAID Controller ausge: RAID Level für den ausgew		chnisch mödlich	sind und wählen	Sie einen aus	(6 Punkte
4. Welcher adminis- trative Aufwand ist nötig?						=
3. Welche Schwächen hat das Verfahren?					713375	
***						
ist notwendig?						
2. Welche Hardware			- 04			

Fortsetzung 4. Handlungsschritt →

#### Fortsetzung 4. Handlungsschritt


Korrekturrand

d) Der Installationsplan zeigt einen Teil der Elektroinstallation der Xbert GmbH.

Nennen Sie die genaue Netzsystembezeichnung nach DIN und erläutern Sie deren Bedeutung.

(4 Punkte)



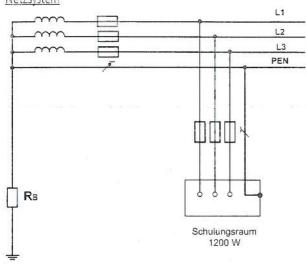



e) Die Energieversorgung des Serverraums muss um einen FI-Schutzschalter erweitert werden.

Vervollständigen Sie den Installationsplan.

(3 Punkte)

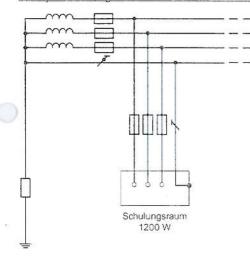Netzsystem mit ergänzender RCD-Schutzmaßnahme



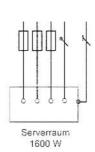

f) An Hand des Datenblattes auf der folgenden Seite ist ein geeigneter FI-Schutzschalter auszuwählen. Bei der Auswahl ist zu beachten, dass mit Ableitströmen kleiner 150 mA zu rechnen ist.

Geben	Sie die	Bestell-Nr.	an und	begründen	Sie	Ihre	Entscheidung	

(4 Punkte)

# Fortsetzung 4. Handlungsschritt


# <u>Datenblatt</u>

(Typ A)		Fehlersi	rom-S	chutze F	FI-St	icht anda	ungen rdprogrami
Auswahl- und Bes	stelldaten						
		Maximal zulässige Kurzschluss- vorsicherung	Bemes- sungs- strom	Bemessungs- fehler- strom $I_{\Delta n}$	TE	Aus- füh- rung	Bestell-Nr.
			A	mA		100 mg	
ur Wechsel- und	AC 125 V bis 230 V; 50	Ha hie an Ha	New York				
3 3	2-polig	63 A - 10 000	16 16	10 30	2		5SM1 111-6 5SM1 311-6
			25 40	30			5SM1 311-6 5SM1 314-6
	12_06982c 2 N T		25 40	100			5SM1 412-6 5SM1 414-6
			25 40	300			5SM1 612-6 5SM1 614-6
		100 A	63 80	30	2,5		5SM1 316-6 5SM1 317-6
			63 80	100			5SM1 416-6 5SM1 417-6
			63 80	300		(E)	5SM1 616-6 5SM1 617-6
		100 A 	63	300	2,5	S	5SM1 616-8
	AC 230 V bis 400 V; 50			-			
9999	4-polig	100 A	25 40	30	4		5SM1 342-6 5SM1 344-6
			63 80				5SM1 346-6 5SM1 347-6
9 9 9	12_05977d 2 4 6 N T		40 63	100			5SM1 444-6 5SM1 446-6
	32 JT 19 JM F		25 40 63	300			5SM1 642-6 5SM1 644-6 5SM1 646-6
			80				5SM1 647-6
			25 40 63	500			5SM1 742-6 5SM1 744-6 5SM1 746-6
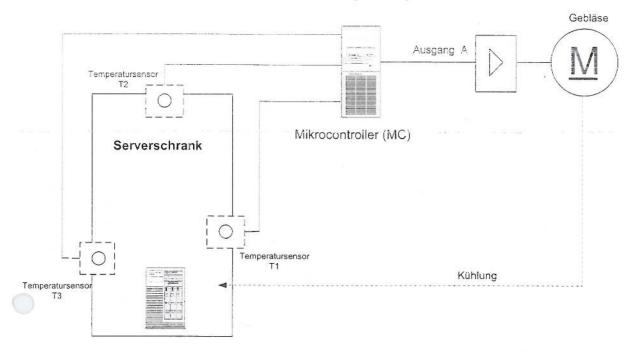
#### 5. Handlungsschritt (20Punkte)

Die Temperatur im Serverschrank soll mit einem Mikrocontroller (MC) überwacht und geregelt werden.

Das Blockschaltbild verdeutlicht die Funktionsweise der Überwachungsschaltung.



Sie erhalten den Auftrag, ein Programm zur Temperaturüberwachung zu entwickeln.

In der Designphase müssen Sie ein Struktogramm zur Beschreibung des Algorithmus erstellen.

Berücksichtigen Sie folgende Vorgaben:

- die maximale Betriebstemperatur  $T_{max}$  und die kritische Abschalttemperatur  $T_{krit}$  sind als Sollwerte vorzugeben.
- die Istwerte der Temperatur werden über die Temperatursensoren T, bis T<sub>3</sub> ermittelt und als Durchschnittstemperatur T<sub>ist</sub> gespeichert.
- überschreitet die Durchschnittstemperatur T<sub>ist</sub> die maximale Betriebstemperatur T<sub>max</sub>, so muss ein Kühlgebläse eingeschaltet werden.
- das Kühlgebläse läuft, solange  $T_{ist}$  größer als  $0.9*T_{max}$  und kleiner als  $T_{kut}$  ist.
- die Temperaturüberwachung läuft, solange die Anlage eingeschaltet und die Serverschranktür geschlossen ist.
- erreicht T<sub>ist</sub> trotz Kühlung den Wert von T<sub>knit</sub>, muss der Server heruntergefahren werden (Kühlung läuft weiter).

6. Handlungsschritt (20 Punkte)		
Die Schaltfunktion beschreibt den Teil einer logischen Schaltung zur An	steuerung des MC.	
Schaltfunktion: $S = \overline{A} \land B \lor A \land \overline{B}$		
a) Ergänzen Sie die Schaltung mit logischen Grundverknüpfungen		(8 Punkte)
Eingänge		
Α B		
	Ausgang S	
	≥1	
	= 1	
b) Geben Sie die genaue Bezeichnung dieser logischen Schaltung an.		(2 Punkte)

Ersetzen Sie das ODER-Gatter am Ausgang der Schaltung durch ein UND-Gatter. Die Logik muß jedoch erhalten bleiben. (4 Punkte)

c) Die logische Schaltung soll ausschließlich mit UND-Gattern (Ein- und Ausgänge können auch negiert sein) realisiert werden.